

Комплексное задание II уровня (вариативная часть)

Спроектировать, начертить и собрать схему запуска асинхронного двигателя.

Схема должна содержать следующие защиты:

1. от короткого замыкания с помощью автоматического выключателя;
2. от перегрузки с помощью теплового реле;
3. электрические блокировки;
4. нулевая защита.

Применяемое оборудование:

1. асинхронный двигатель;
2. магнитные пускатели;
3. тепловое реле;
4. кнопочный пост;
5. автоматический выключатель.